

EEO-311

Quiz 5

Pete Mills

1 Circuit A - Current Mirror

Find R_{out} , V_{min} (V_{ov})

$$V_{min} = V_{ov} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \mu A}{\frac{100 \mu m}{1 \mu m} \cdot 200 \mu A/V^2}} = 100 \text{ mV}$$

$$R_{out} = \frac{20 \text{ V}}{100 \mu A} = 200 \text{ k}\Omega$$

2 Circuit B - Cascode current mirror

Find $R_{out} = r_o \cdot A_o$, $V_{min} = 2V_{tn} + 2V_{ov}$

$$V_{min} = 2 * 0.7 \text{ V} + 2 * 0.1 \text{ V} = 1.6 \text{ volt}$$

$$R_{out} = \frac{20 \text{ V}}{100 \mu A} \cdot \frac{2 * 20 \text{ V}}{0.1 \text{ V}} = 80 \text{ M}\Omega$$


3 Circuit C - Wide-Swing, low voltage cascode current mirror

Find $R_{out} = r_o \cdot A_o$, $V_{min} = 2V_{ov}$, $V_{bias} = V_{tn} + 2V_{ov}$

$$V_{min} = 2 * 0.1 \text{ V} = 0.2 \text{ volt}$$

$$R_{out} = \frac{20 \text{ V}}{100 \mu A} \cdot \frac{2 * 20 \text{ V}}{0.1 \text{ V}} = 80 \text{ M}\Omega$$
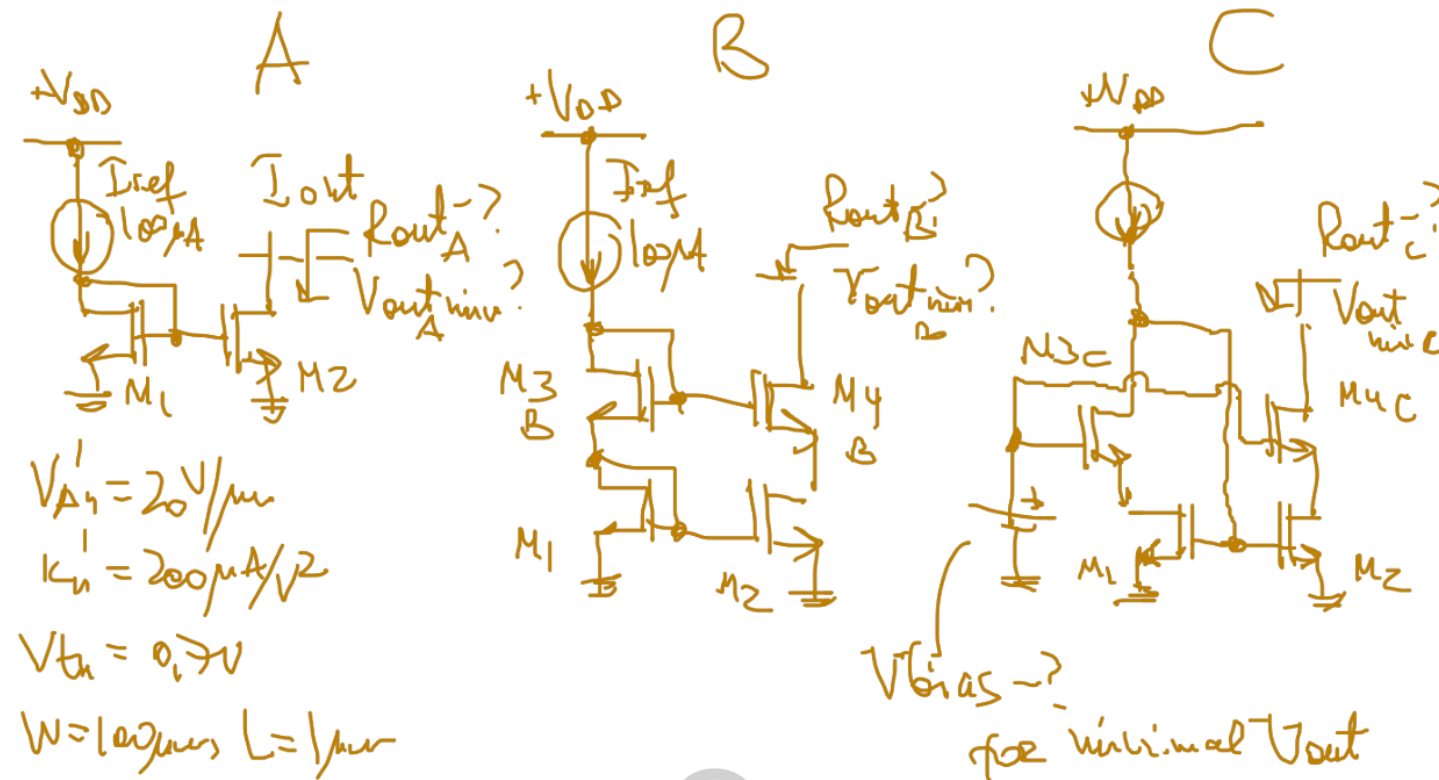
$$V_{bias} = 0.7 \text{ V} + 2 * 0.1 \text{ V} = 0.9 \text{ volt}$$



Input formulae

$$V_{ov} = \frac{I_D}{K_n' \cdot \frac{W}{L}}, \text{ Overdrive voltage}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} \quad V_A' = \frac{V_A}{L}$$

$$A_o = \frac{2V_A' L}{V_{ov}}, \text{ Intrinsic gain}$$